# Mahdi Kase Atashin

962023031

# Microprocessor

October 08, 2021

## Q4 & Q5

## منابع كلاك شامل:

- 1. كلاك خارجي
- 2. اسیلاتور RC کالیبره شده داخلی : اسیلاتور RC کالیبره شده ی داخلی: این منبع در فرکانس های ۱،2،4،8 مگاهرتز موجود می باشد و مقدار آن در دمای 25 درجه و ولتاژ 5 ولت کالیبره شده است که در این وضعیت ممکن است تا 3 درصد در کلاك ایجاد شده وجود داشته باشد
  - 3. اسیلاتور RC خارجی
  - 4. اسیلاتور کریستالی فرکانس پایین
    - 5. اسيلاتور كريستالي
    - 6. اسيلاتور تايمر/كانتر

### مقاومت Pull up & Pull Down

منظور از pull up اتصال یك پین با یك مقاومت بالا به vcc و منظور از pull down همین حرکت با زمین است. علت این كار اینه كه به عنوان مثال شما یك پورت رو بصورت ورودی با سطح منطقی 1 تعریف میكنید. چون سرعت عملكرد میكر بالاست و وجود نویز بسیار محرك است شما باید یك اتصال با جریان بسیار كم در عكس نویز داشته باشید تا سیستم پایدار بشود. و برعكس هم همانطور كه میدونید AVR قابلیتی داره كه اگر پورت هاش بصورت ورودی با سطح منطقی صفر تعریف بشود خودش از داخل اونها رو با یك مقاومت داخلی Dull میكند و اگر با سطح منطقی 1 تعریفش كند باید خودت از بیرون با یك مقاومت Pull میكند كه مشكلی پیش نیاد.

### روش محاسبه:

$$R_{pull\;Up}\;=\;(V_{supply}\;-\;VH_{min})\;/\;I_{sink}$$

$$R_{pull\ Down} = (VL_{(max)} - 0) / I_{source}$$